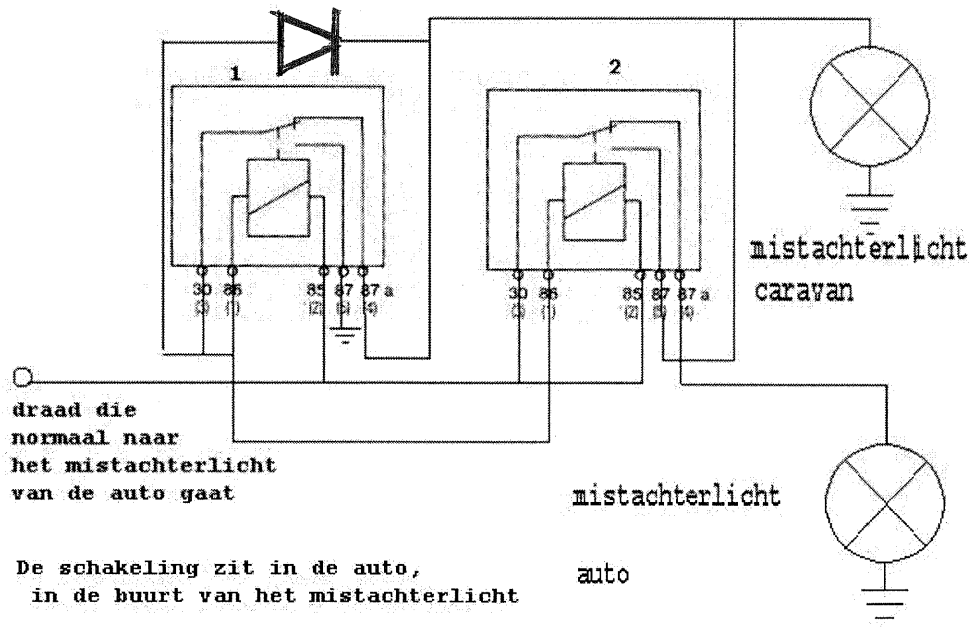


Hierbij een schakeling voor in de auto, zodat het mistachterlicht van de auto automatisch uit gaat en het mistlicht van de caravan aangaat zodra met aangekoppelde caravan het mistlichtachterlicht (origineel alleen van de auto) wordt aangezet.

JV



Werking:

Zodra de caravan is aangekoppeld en het mistachterlicht van de auto is /wordt ingeschakeld zullen de relais aantrekken, waarbij het mistachterlicht van de caravan eerst als aarde voor de relais fungeert.

(de relais trekken samen 0,3 ampere; de lamp heeft haast 2 nodig)

Zodra relais 1 is aangetrokken zal deze de aarde via pootje 87 vinden zodat ze allebij aangetrokken blijven. Relais 2 wisselt welk mistachterlicht aan is.

De diode dient ervoor dat als de verbreekschakelaar 87a los is het relais doorgaat met aantrekken.

